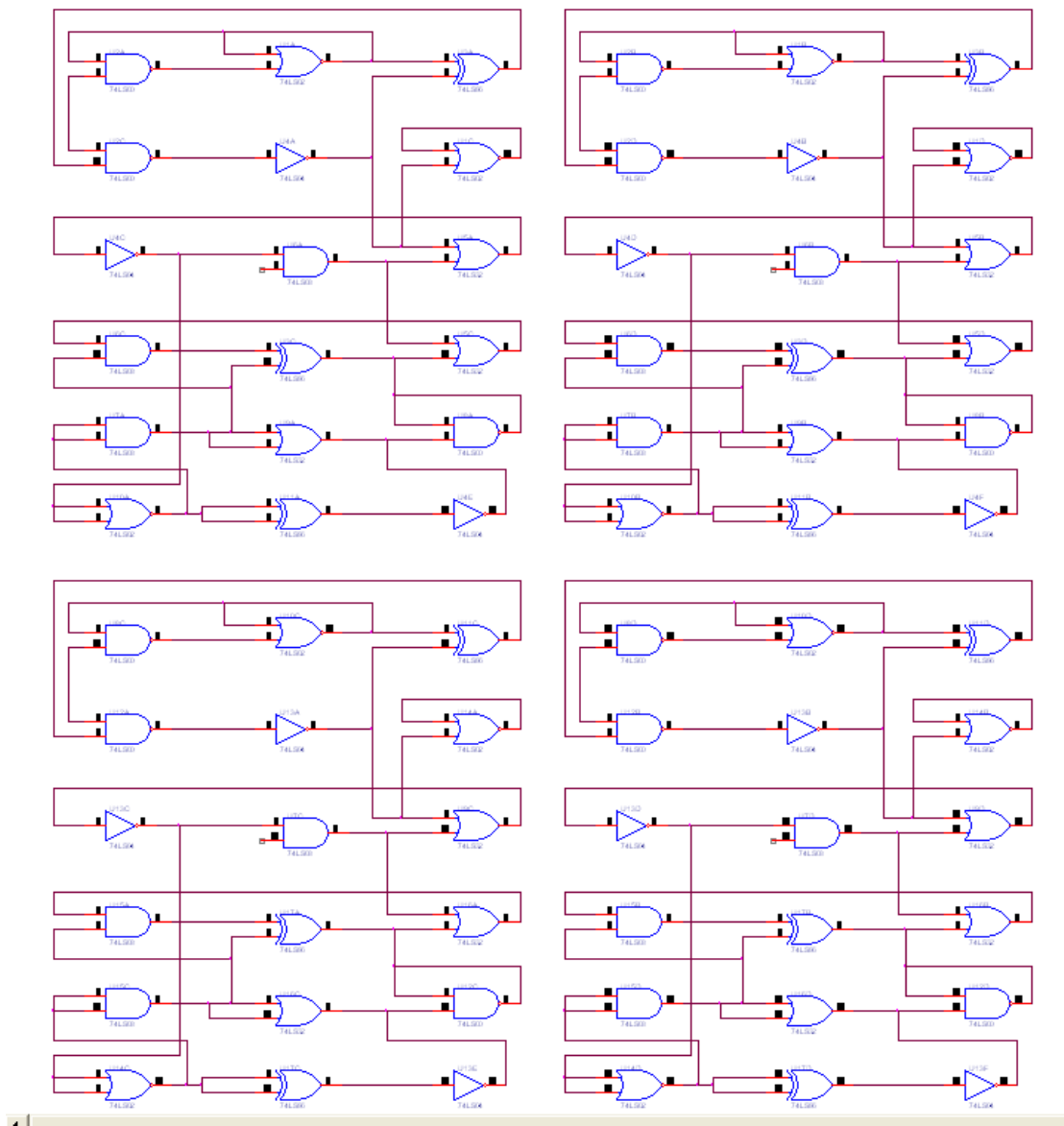


Άσκηση 3


Νικόλαος Ανδρομιδάς 1084641

Κωνσταντίνος Τσιλιγιάννης 1084642


Screenshot από το σχηματικό



Screenshot pcb 2 layers

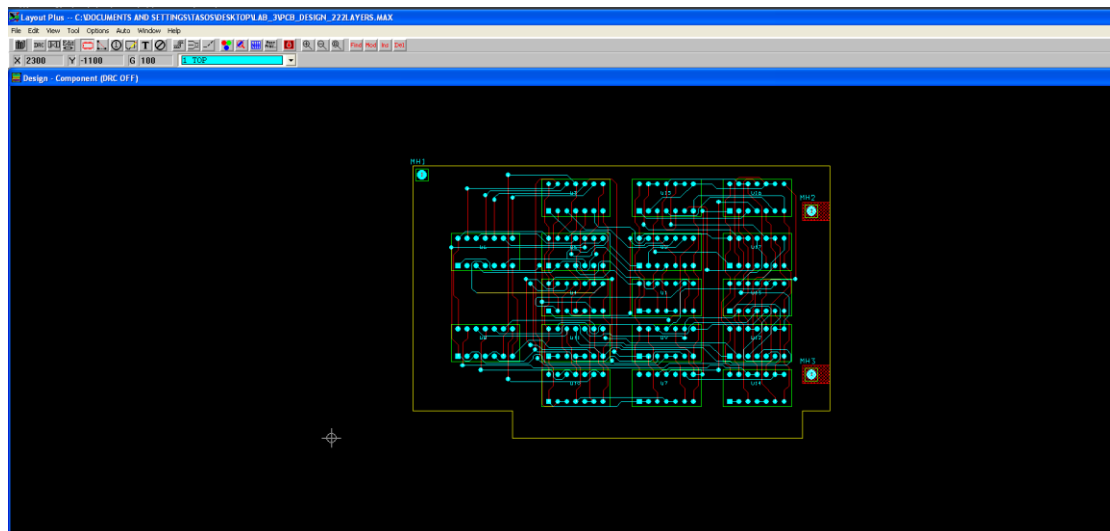

Screenshot 1 layer

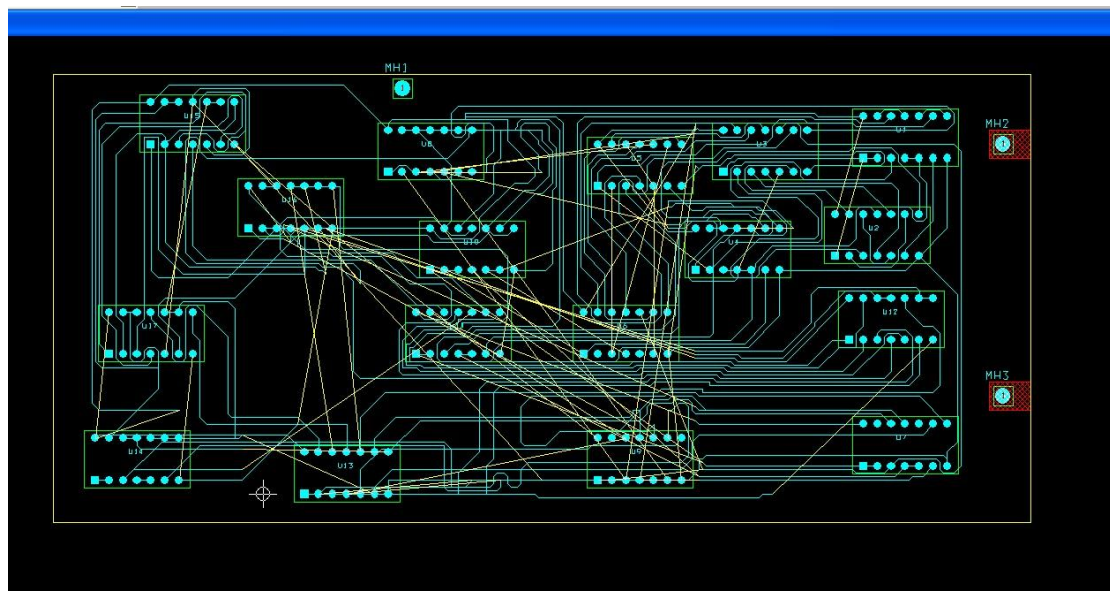

Παρατηρούμε ότι με ένα layer δεν μπορεί να γίνει σωστή διαδρόμηση. Εδώ βάλαμε ένα στιγμιότυπο που θεωρήσαμε ότι ήταν πιο καλό από τα υπόλοιπα που προσπαθήσαμε.